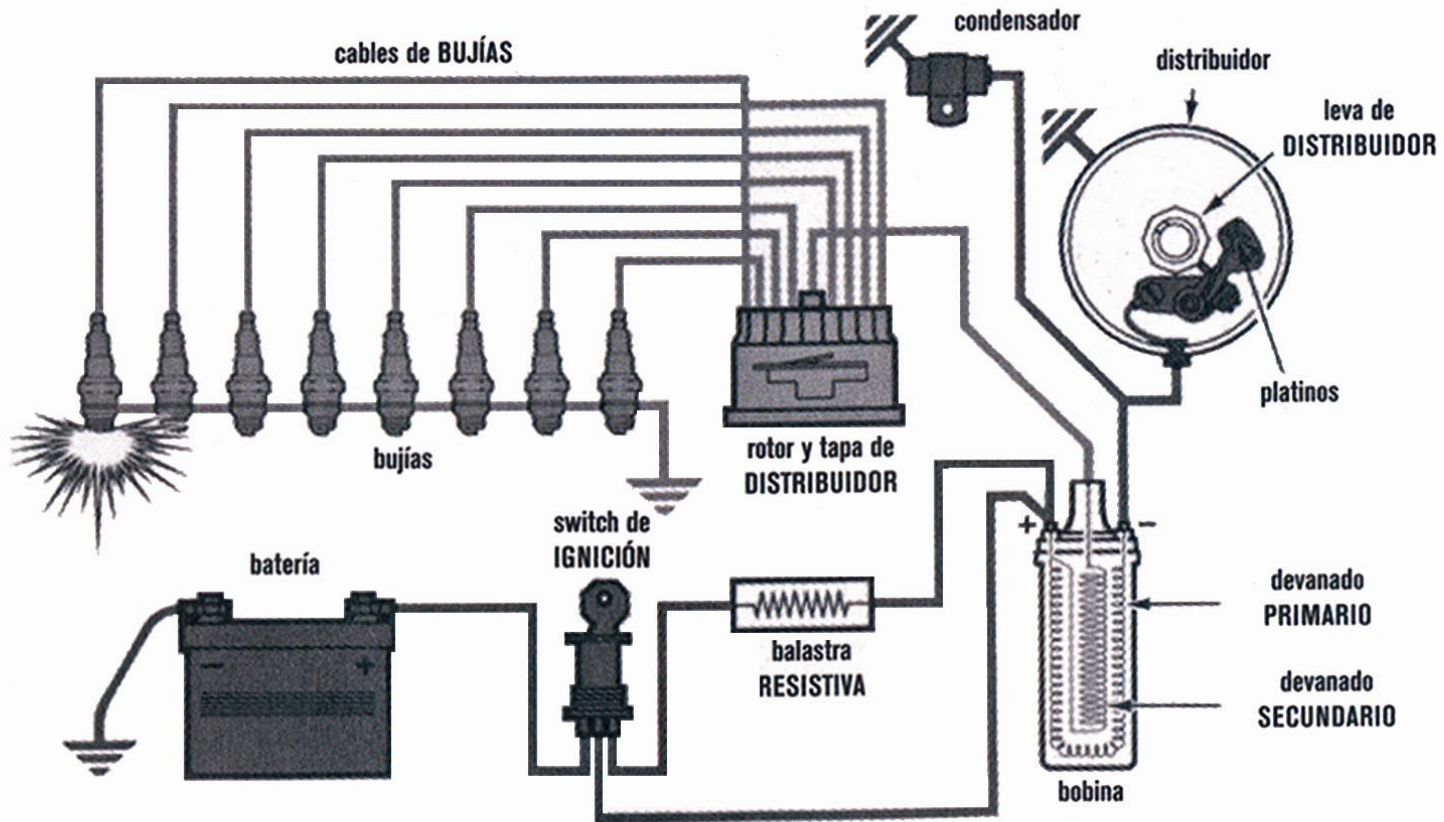


# SISTEMAS DE ENCENDIDO



## SISTEMA CONVENCIONAL


circuito CONVENCIONAL   
circuito SECUNDARIO 



# SISTEMAS DE ENCENDIDO



## SISTEMA ELECTRONICO

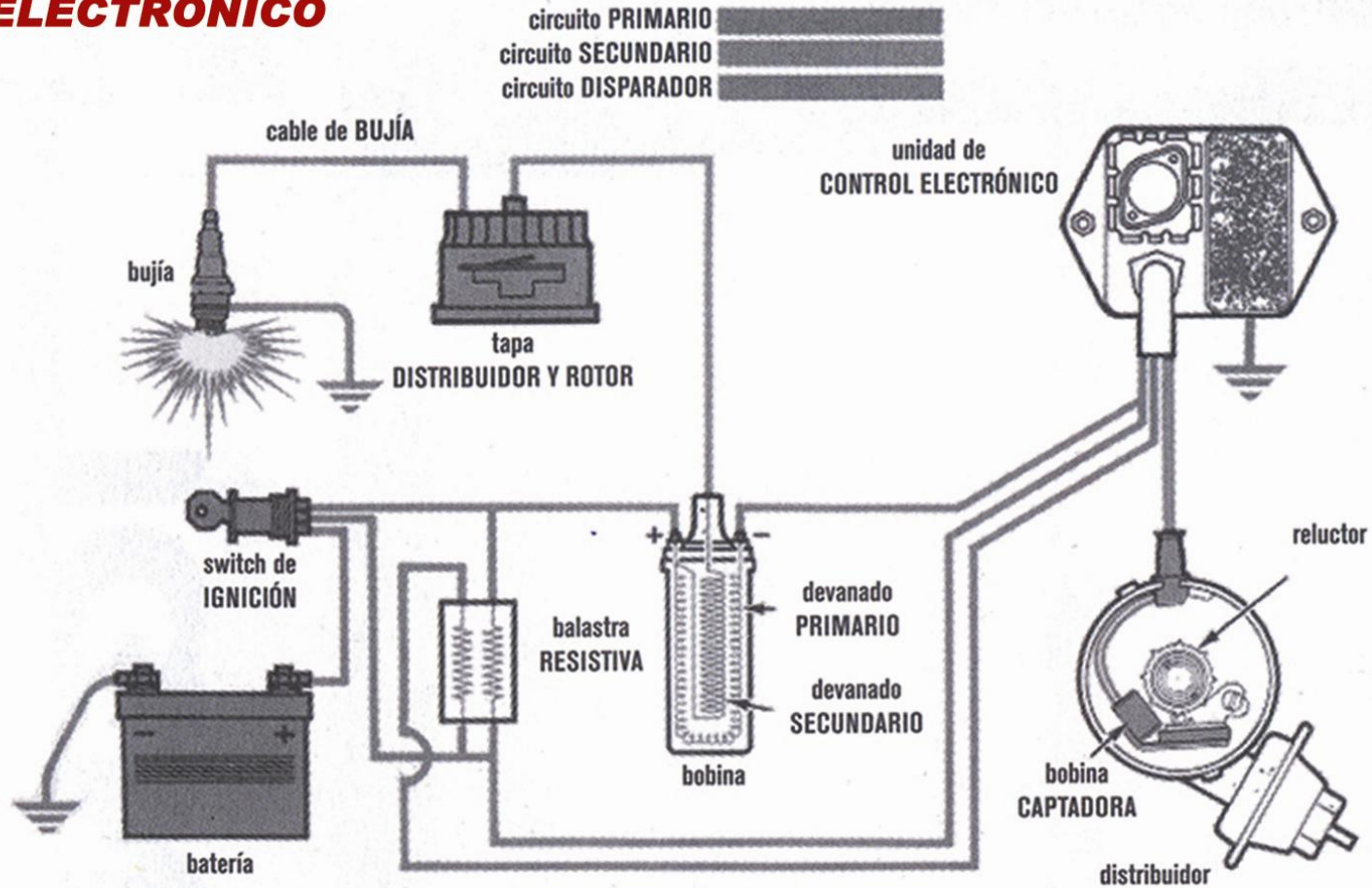

# SISTEMAS DE ENCENDIDO



## SISTEMA DE ALTA ENERGIA

